

# Digital Design Practical Exercise 2

## Combinational logic design & testbench

### Yêu cầu báo cáo:

Trong báo cáo nên có các phần sau:

- Source code VHDL của các phần thực hành (những phần phải viết code)
- Kết quả chạy mô phỏng, giải thích kết quả (dưới dạng dễ hiểu và dễ thấy)
- Trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn
- Liên kết đến các phần lý thuyết đã học và những kiến thức mà các bạn thấy

### Chuẩn bị


Tạo thư mục lab2 trong ổ C.

Chuyển thư mục làm việc trong modelsim đến thư mục này bằng cách dùng lệnh:


```
cd C:/lab2
```
 
### Phần 1

Trong Hình 1 là bảng chân lý và mạch điện của bộ cộng Full Adder (FA) cho 2 số 1-bit. Bộ cộng cho hai số n-bit có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng n bộ cộng 2 số 1-bit. Trong phần thực hành này, chúng ta sẽ thiết kế bộ cộng 1-bit sau đó sử dụng bộ cộng này để thiết kế bộ cộng n-bit với n là 1 số nguyên dương bất kỳ.




a) Full adder circuit

 

b) Full adder symbol

$b$	$a$	$c_i$	$c_o$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

c) Full adder truth table

 

d) Four-bit ripple-carry adder circuit

Hình 1. (a) mạch điện của bộ cộng 1-bit; (b) ký hiệu của bộ cộng 1-bit; (c) bản chân lý của bộ cộng 1-bit; (d) bộ cộng 4-bit được tạo ra từ bộ cộng 1-bit.

1. Sử dụng tập tin *full\_adder.vhd*, hoàn thành phương trình logic cho các đầu ra s và co.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY full_adder IS

    PORT (
        a : IN  STD_LOGIC;
        b : IN  STD_LOGIC;
        ci : IN  STD_LOGIC;
        s : OUT STD_LOGIC;
        co : OUT STD_LOGIC);

END ENTITY full_adder;

ARCHITECTURE dataflow OF full_adder IS

BEGIN -- ARCHITECTURE dataflow

    -- please complete the following lines with the correct logic function
    -- of 's' and 'co'
    s <= '0';
    co <= '0';

END ARCHITECTURE dataflow;

```

2. Biên dịch bộ *full\_adder* và mô phỏng thiết kế này sử dụng các lệnh force như trong bài thực hành số 1.
3. Sử dụng tập tin *full\_adder\_tb.vhd*, hoàn thành chương trình kiểm tra bộ *full\_adder* bằng cách hoàn thành các giá trị đầu vào và đầu ra tương ứng.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

-----

ENTITY full_adder_tb IS

END ENTITY full_adder_tb;

-----

ARCHITECTURE test OF full_adder_tb IS

    -- component ports
    SIGNAL a      : STD_LOGIC;
    SIGNAL b      : STD_LOGIC;
    SIGNAL ci     : STD_LOGIC;
    SIGNAL s      : STD_LOGIC;
    SIGNAL co     : STD_LOGIC;
    CONSTANT delay : TIME := 10 NS;

    COMPONENT full_adder IS
        PORT (
            a : IN  STD_LOGIC;
            b : IN  STD_LOGIC;
            ci : IN  STD_LOGIC;
            s : OUT STD_LOGIC;
            co : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT full_adder;
BEGIN -- ARCHITECTURE test

    -- component instantiation
    DUT : full_adder
        PORT MAP (
            a => a,
            b => b,
            ci => ci,
            s => s,
            co => co);

    -- waveform generation
    WaveGen_Proc : PROCESS
    BEGIN
        -- insert signal assignments here
        -- start a test by assigning the input signal
        a <= '0';
        b <= '0';
        ci <= '0';
        WAIT FOR delay; -- wait for the inputs propagate to outputs
        ASSERT s = '0' AND co = '0' REPORT "Test failed" SEVERITY ERROR;
        -- end a test

    END PROCESS WaveGen_Proc;
```

```
END ARCHITECTURE test;
```

4. Biên dịch và chạy mô phỏng kịch bản kiểm tra bộ *full\_adder*.
5. Bộ cộng hai số n-bit có thể được thiết kế bằng cách sử dụng các bộ cộng 1-bit đã được thiết kế và kiểm tra. Để thiết kế bộ cộng n-bit với số n thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng, chúng ta phải sử dụng khai báo *GENERIC* của VHDL để tham số hóa tham số n và sử dụng *FOR-GENERATE* để tạo ra cấu trúc phần cứng như trong Hình(d). Sử dụng tập tin *adder\_nbit.vhd* để hoàn thành thiết kế bộ cộng n-bit từ các bộ cộng 1-bit sử dụng cấu trúc *FOR-GENERATE*.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY adder_nbit IS

    GENERIC (
        DATA_WIDTH : INTEGER := 32);

    PORT (
        cin  : IN  STD_LOGIC;
        a    : IN  STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0);
        b    : IN  STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0);
        sum  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0);
        cout : OUT STD_LOGIC);

END ENTITY adder_nbit;

ARCHITECTURE structural OF adder_nbit IS

    SIGNAL cout_temp : STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0);
    SIGNAL cin_temp  : STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0);

    COMPONENT full_adder IS
        PORT (
            a : IN  STD_LOGIC;
            b : IN  STD_LOGIC;
            ci : IN  STD_LOGIC;
            s : OUT STD_LOGIC;
            co : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT full_adder;
BEGIN -- ARCHITECTURE structural

    adder_nbit : FOR i IN 0 TO DATA_WIDTH-1 GENERATE
        -- to be completed
        full_adder_2 : full_adder
            PORT MAP (
                a => '0',
                b => '0',
                ci => '0',
                s => OPEN,
                co => OPEN);
```


```

END GENERATE adder_nbit;
cin_tmp <= (OTHERS => '0');           -- to be completed
cout    <= '0';                       -- to be completed
sum     <= (OTHERS => '0');           --to be removed
END ARCHITECTURE structural;

```

- Viết kịch bản kiểm tra cho bộ cộng n-bit.
- Phương pháp thiết kế sử dụng bộ cộng 1-bit để thiết kế bộ cộng n-bit được gọi là phương pháp gì và phương pháp này được sử dụng khi nào?
- Nêu sự khác biệt giữa miêu tả phần cứng của bộ *full\_adder* và bộ *adder\_nbit*.

## Phần 2

 

Hình 2 Bộ ALU với 3 đầu vào S, A, B và hai đầu ra F và CO.

Trong phần này, chúng ta sẽ thiết kế một bộ tính toán số học và logic (ALU) của 2 số A và B với 4 phép toán. Một phép toán số học: phép cộng. Ba phép toán logic là AND, OR, XOR. Kết quả của các phép toán có thể được lựa chọn để đưa ra đầu ra bằng hai bit S[1:0] theo như bảng sau:

S(1)	S(0)	ALU's Operation
0	0	(F, CO) = A + B
0	1	F = A and B
1	0	F = A or B
1	1	F = A xor B

Hai số A và B có thể được cấu hình với số bit bất kỳ.

- Viết miêu tả phần cứng của bộ ALU nêu trên sử dụng ngôn ngữ VHDL.
- Viết kịch bản kiểm tra cho bộ ALU nêu trên sử dụng ngôn ngữ VHDL.
- Nêu sự khác nhau giữa phong cách thiết kế trong Phần 1 và Phần 2 mà bạn đã sử dụng. Ưu điểm và nhược điểm của các phong cách thiết kế này là gì? Chúng được sử dụng khi nào?